
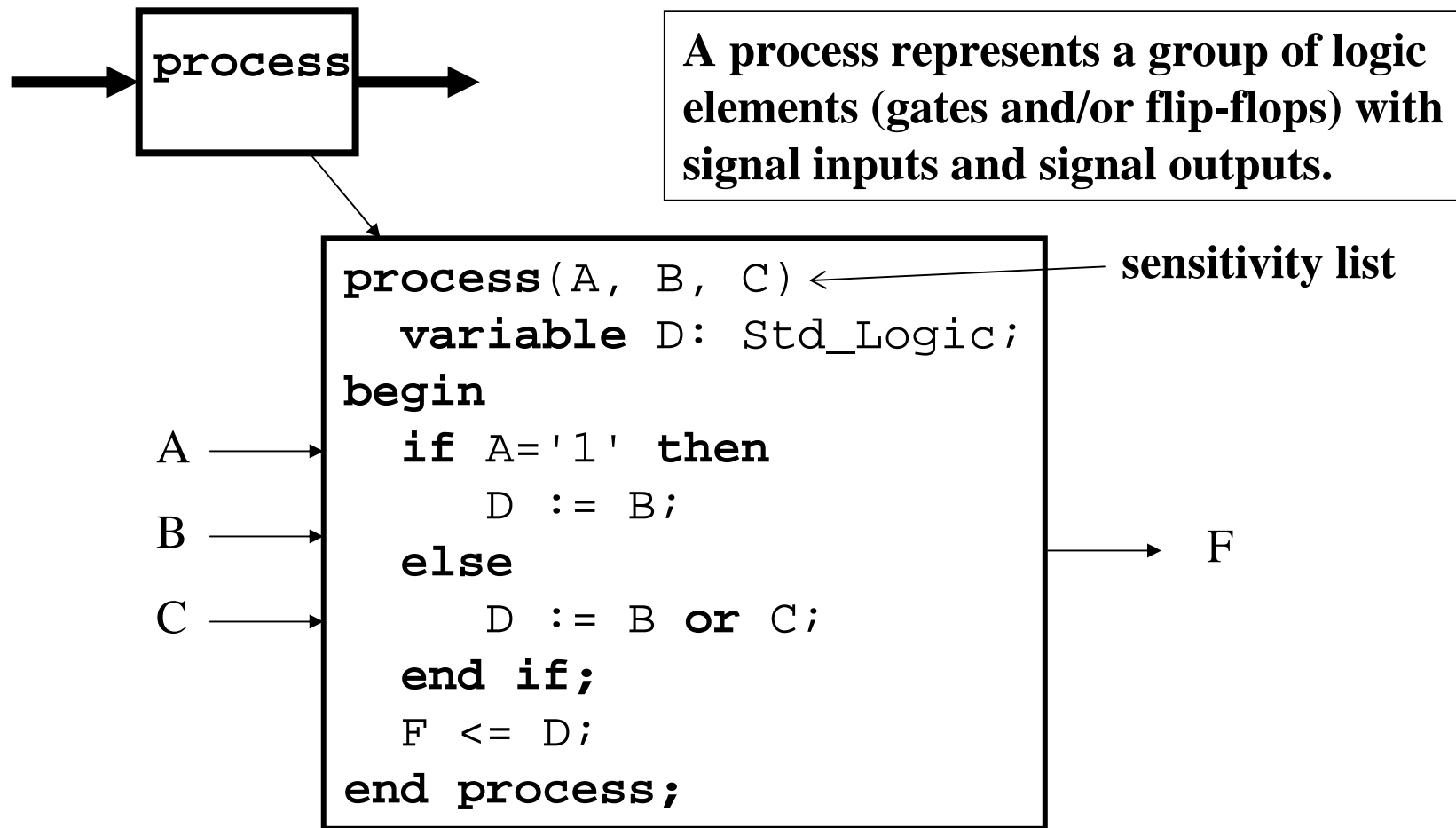


Procesos para Synthesis

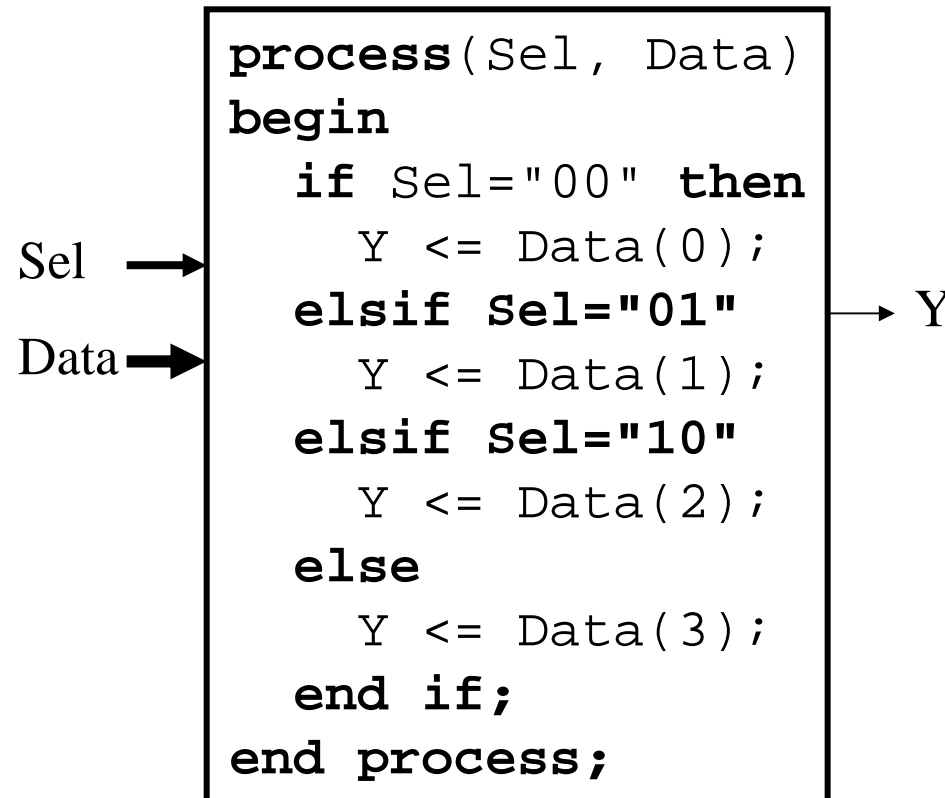

Inputs will appear in conditions or in right-hand side expressions and may be in the sensitivity list.

Outputs will be the target of signal assignments. (Internal declarations cannot be outputs).



Asignación Concurrente de Señal (CSA)

Un proceso debe tener el mismo Que una CSA.

Preferido porque es mas corto y no hay que manejar Lista de sensibilidad.


```

Y <=Data(0) when Sel="00" else
Data(1) when Sel="01" else
Data(2) when Sel="10" else
Data(3);

```

→

Process Construct as Selected CSA

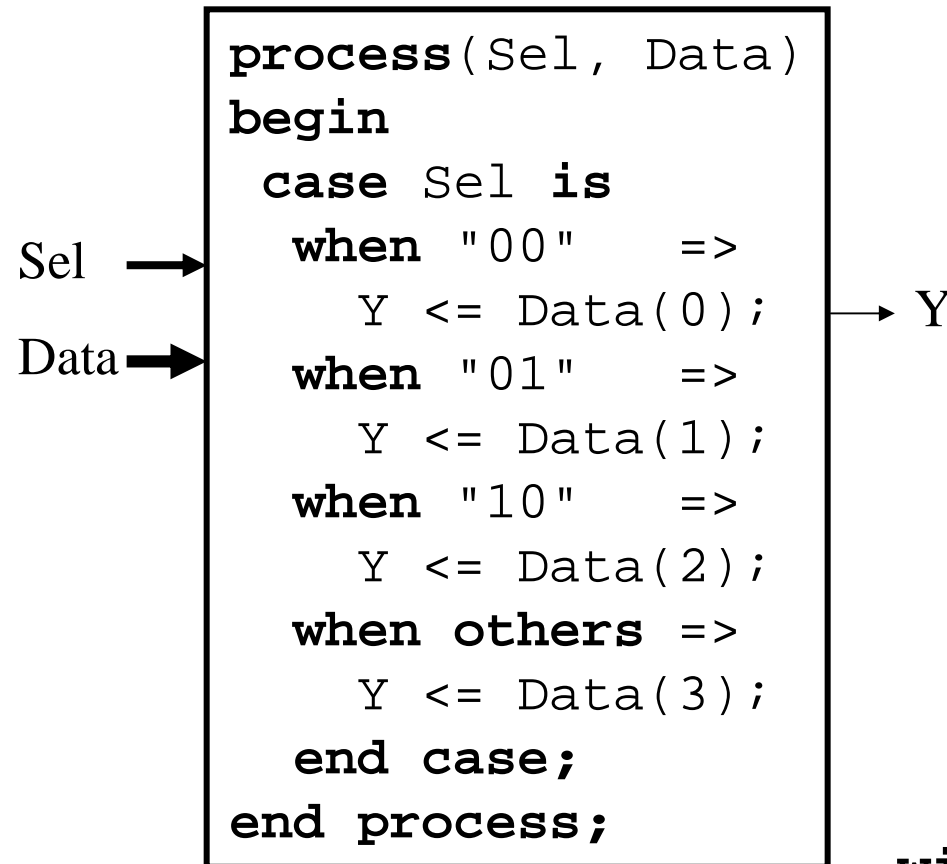

**Un proceso debe tener el mismo
Que una CSA.**

**Preferido porque es mas
corto y no hay que manejar
Lista de sensibilidad.**




with Sel select

```

Y <= Data(0) when "00",
  Data(1) when "01",
  Data(2) when "10",
  Data(3) when others;

```

Elementos de almacenamiento

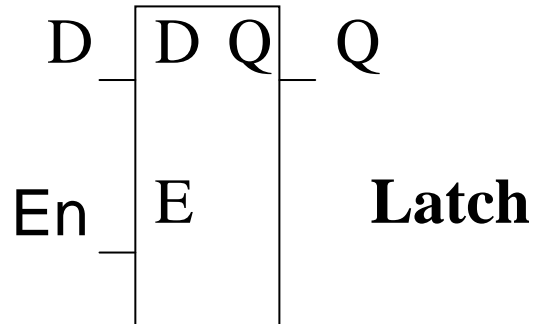


```

if En = '1' then
    Q <= D;
end if;

```

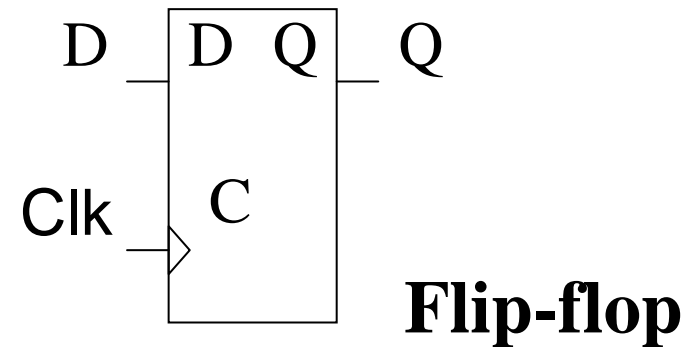Nota: El "if" no puede ser puesto en la zona concurrente.




```

if Clk'event and Clk = '1' then
    Q <= D;
end if;

```

↑
rising_edge(Clk)

Flip-flops/Registros

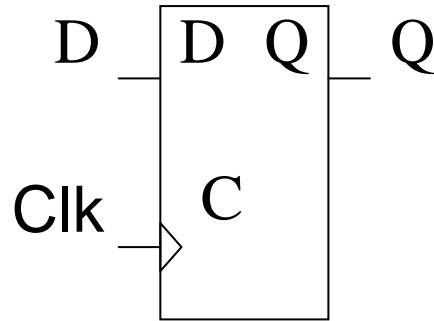


Flip-flops and registers must be represented as processes

```
process (Clk)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```


Este flip-flop tipo D no tiene inicialización.

 Schematic/VHDL Representations (Flip-flops/Registros)



```
process(Rst, Clk)
begin
  if Rst = '0' then
    Q <= '0';
  elsif rising_edge(Clk) then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

Registro (8-bit)

 


```
process (Clk)
begin
```

```
    if rising_edge(Clk) then
        Q <= D;
    end if;
```

```
end process;
```

Este registro no tiene inicialización.

Registro de desplazamiento (8-bit)

 

```
process (Clk)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    Q <= Q(6 downto 0) & Ser_In;
  end if;
end process;
```

Este registro no tiene inicialización.

Entrada Paralela/salida Serie registro de desplazamiento (8-bit)

```
signal D:Std_Logic_Vector(7 downto 0);
```

```
Ser_Out <= Q(7);
```

```
process(Clk)
```

```
begin
```

```
  if rising_edge(Clk) then
```

```
    if Load = '0' then
```

```
      Q <= D;
```


```
    else
```

```
      Q <= Q(6 downto 0) & '0';
```

```
    end if;
```


```
  end if;
```

```
end process;
```

 

concatenación

Contador Binario (8-bit)

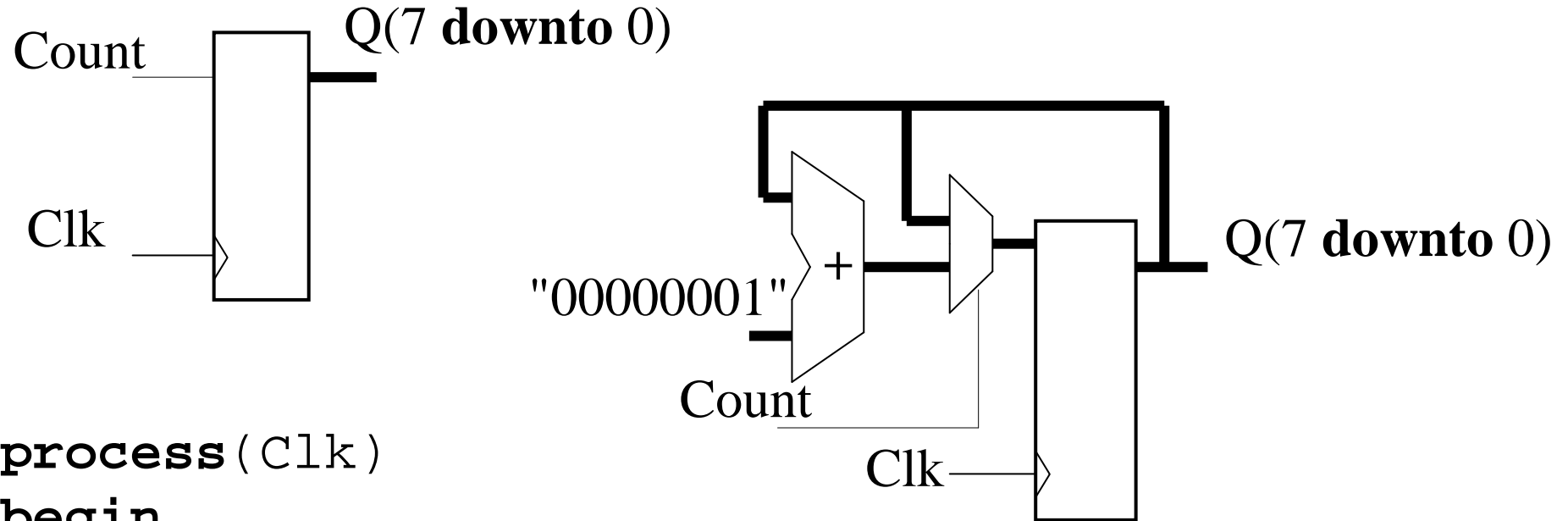

```



process (Clk)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    if Count = '1' then
      Q <= Q + 1;
    end if;
  end if;
end process;

```

use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;

Este registro no tiene inicialización.

CSAs with Processes (one flip-flop)

  

`C <= A and B after 5 ns;`



`D <= not C after 10 ns;`

```

process(Clk)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    Q_r <= D;
  end if;
end process;

```

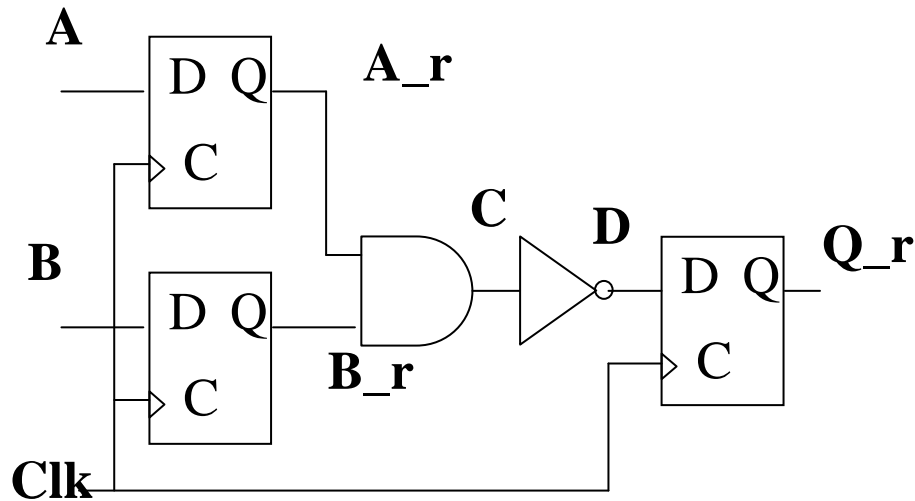 CSAs with Processes (multiple flip-flops)



```

C <= A_r and B_r after 5 ns;
D <= not C after 10 ns;
process(Clk)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    Q_r <= D;
    A_r <= A;
    B_r <= B;
  end if;
end process;
    
```