
 



Puertas con múltiples entradas

 


$Y \leq '1'$ when $D=(7 \text{ downto } 0 \Rightarrow '1')$ else $'0'$;



 $Y \leq '0'$ when $D=(7 \text{ downto } 0 \Rightarrow '0')$ else $'1'$;



 
$Y \leq '0'$ when $D=(7 \text{ downto } 0 \Rightarrow '1')$ else $'1'$;



$Y \leq '1'$ when $D=(7 \text{ downto } 0 \Rightarrow '0')$ else $'0'$;

Multiplexor
 
```
D: Std_Logic_vector(7 downto 0);  
S: Std_Logic_vector(2 downto 0);  
Y: Std_Logic;
```



```
with S select
```


```
Y <= D(0) when "000",  
      D(1) when "001",  
      D(2) when "010",  
      D(3) when "011",  
      D(4) when "100",  
      D(5) when "101",  
      D(6) when "110",  
      D(7) when others;
```

```
Y <= D(conv_integer(S));
```

```
-- use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;
```

Decoder
 
```
Q: Std_Logic_vector(2 downto 0);
Y: Std_Logic_vector(7 downto 0);
```



```
with Q select
```

```
Y <= "00000001" when "000",
     "00000010" when "001",
     "00000100" when "010",
     "00001000" when "011",
     "00010000" when "100",
     "00100000" when "101",
     "01000000" when "110",
     "10000000" when others;
```


```
Y <= conv_std_logic_vector(2**(conv_integer(Q)), 8);
```

```
--      usa IEEE.Std_Logic_unsigned.all;
--      usa IEEE.Std_Logic_arith.all;
```

Decoder con enable

```
D: Std_Logic_vector(3 downto 0);
```

```
D <= E&Q; --concatenmos
```

 


```
with D select
```

```
Y <= "00000001" when "1000",  
     "00000010" when "1001",  
     "00000100" when "1010",  
     "00001000" when "1011",  
     "00010000" when "1100",  
     "00100000" when "1101",  
     "01000000" when "1110",  
     "10000000" when "1111",  
     "00000000" when others;
```

```
Y <= Conv_Std_Logic_Vector(2**(Conv_integer(S)), 8)  
    and (Y'range => E);
```

Codificador con prioridad

 


```
Y <= "111" when D(7) = '1' else
      "110" when D(6) = '1' else
      "101" when D(5) = '1' else
      "100" when D(4) = '1' else
      "011" when D(3) = '1' else
      "010" when D(2) = '1' else
      "001" when D(1) = '1' else
      "000";
```

```
process(D)
begin
  Y <= "000"; --asignación por defecto
  for i in D'range loop
    if D(i)='1' then
      Y <= conv_std_logic_vector(i, 3);
      exit;
    end if;
  end loop;
end process;
```

Reglas par los procesos (1)


 
Los procesos Tienen entradas y salidas implícitas



Note: Addition of vectors requires special package visibility

Reglas par los procesos (1)

  Los procesos deben ser particionado separadando las salidas



Reglas par los procesos Combinacionales (1)

Los P. Combinacionales deben tener todas las señales que son usadas en condiciones y a la derecha de las asignaciones o entradas en llamadas a procedimientos tienen que aparecer en la lista de sensibilidad

```
Comb_Proc: process(A, B, C)
begin
  if A = "001" then
    Y <= B or C;
  elsif A="110" then
    Y <= not B;
  else
    Y <= not C;
  end if;
end process Comb_Proc;
```

Reglas par los procesos Combinacionales(2)

Cuando usas if/then/elsif/else la asignación de Y debe estar en todos apartados

```
Comb_Proc: process(A, B, C)
  begin
    if A = "001" then
      Y <= B or C;
    elsif A="110" then
      Y <= not B;
    else
      Y <= not C;
    end if;
  end process Comb_Proc;
```

Reglas par los procesos Combinacionales(3)


la condición else debe ser cubierta.

```
Comb_Proc: process (A, B, C)
begin
  Y <= not C;
  if A = "001" then
    Y <= B or C;
  elsif A="110" then
    Y <= not B;
  end if;
end process Comb_Proc;
```

Reglas driver de una señal

Cualquier señal debe ser conducida solamente por un proceso.
 
```
architecture . . .  
    signal F: Std_Logic;  
begin  
    Proc_1: process(A, B)  
    begin  
        F <= A and B;  
    end process Proc_1;  
  
    Proc_2: process(C, D)  
    begin  
        F <= C or D;  
    end process Proc_2;  
end;
```



Mas de un driver!!

Reglas Procesos Sincronizados (1)

El if/then de fuera debe incluir un asincrono set o reset esta condición debe aparecer antes de la condición de reloj.

```
Reg_Proc: process (Rst, Clk)
use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;
begin
  if Rst = '1' then
    Cnt <= 0;
  elsif rising_edge(Clk) then
    if En = '1' then
      Cnt <= Cnt + 1;
    end if;
  end if;
end process Reg_Proc;
```


Evitar usar a la vez set y reset (limitaciones de tecnología).

Reglas procesos Sincronizados (2)

condiciones adicionales impide a la herramienta de síntesis reconocer el flanco de reloj. The outer if/then or wait statement should have only the clock condition.

```
Reg_Proc: process(Rst, Clk)
use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;
begin
  if Rst='1' then
    Cnt <= (Cnt'range => '0')
  elsif rising_edge(Clk) and En = '1' then
    Cnt <= Cnt + 1;
  end if;
end process Reg_Proc;
```

Additional condition!

 


Reglas procesos Sincronizados(3)

Cuando Usas la construcción if/then, solamente el reloj y el Reset o set debe aparecer en la lista de Sensibilidad.

```
Reg_Proc: process(Rst, Clk)
use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;
begin
    if Rst = '1' then
        Cnt <= (Cnt'range => '0');
    elsif rising_edge(Clk) then
        if En = '1' then
            Cnt <= Cnt + 1;
        end if;
    end if;
end process Reg_Proc;
```

Memoria Read-Write

 


```

process(Clk)
    M <= Q(conv_integer(A));
begin
    if rising_edge(Clk) then
        Q(conv_integer(A)) <= D;
    end if;
end process;


```

Contador Johnson

 

```
process(Rst, Clk)
begin
  if Rst='1' then
    Q <= (Q'range => '0');
  elsif rising_edge(Clk) then
    if CtEn = '1' then
      Q <= not Q(0) & Q(3 downto 1);
    end if;
  end if;
end process;
```

Linear Feedback Shift Register

 


1000
0100
0010
1001
1100
0110
1011
0101
1010
1101
1110
1111
0111
0011
0001

```

process(Rst, Clk)
begin
  if Rst='0' then
    Q <= (Q'range => '0');
  elsif rising_edge(Clk) then
    if CtEn = '1' then
      Q <= (Q(0) xor Q(1)) & Q(3 downto 1);
    end if;
  end if;
end process;

```

Contador Código Gray

 

0000
 0001
 0011
 0010
 0110
 0111
 0101
 0100
 1100
 1101
 1111
 1110
 1010
 1011
 1001
 1000

```
process(Rst, Clk)
```

```
begin
```

```
  if Rst='1' then
```

```
    Q <= (Q'range => '0');
```

```
  elsif rising_edge(Clk) then
```

```
    if CtEn = '1' then
```

```
      Q <= Q + 1;
```

```
    end if;
```

```
  end if;
```

```
end process;
```

```
G(3) <= Q(3);
```

```
G(2) <= Q(3) xor Q(2);
```

```
G(1) <= Q(2) xor Q(1);
```

```
G(0) <= Q(1) xor Q(0);
```