
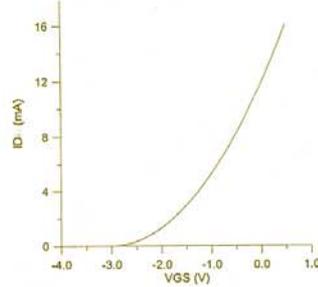


# TRANSISTORES DE EFECTO CAMPO
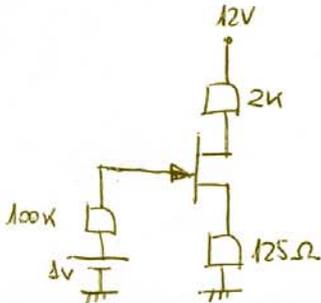
## PROBLEMAS DE JFET Y MOSFET

①

① Para el circuito de la figura, determinar  $V_{GSQ}$ ,  $I_{DQ}$  y  $V_{DSQ}$ .



② Para el circuito de la figura 3, determinar los valores de  $R_G$  y  $R_S$  para que  $V_{DN}$  sea 12V.

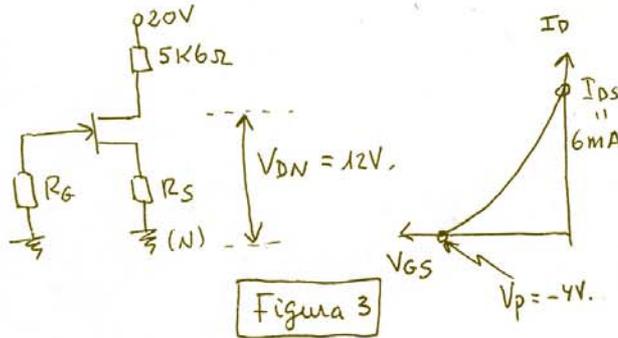


Figura 3

③ Determinar los valores de  $I_D$ ,  $R_D$  y  $V_{DS}$  para el circuito de la Figura 4.



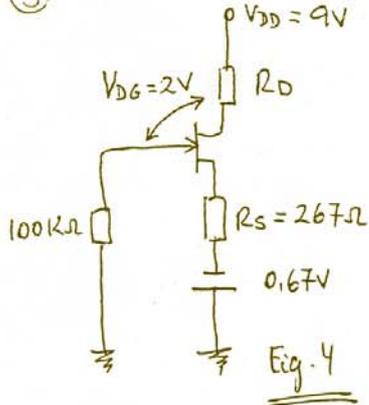





Fig. 4

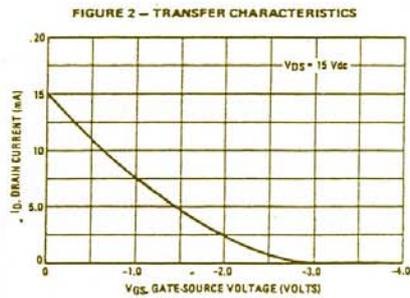

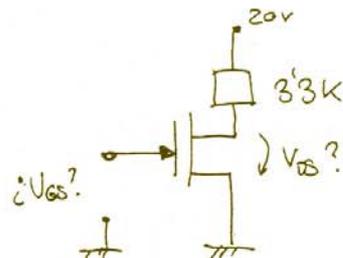④ Para el transistor de la figura se sabe que:  
 $V_p = -5$   
 $I_{DS} = 8 \text{ mA}$   
 Determinar  $V_{GS}$  y  $V_{DS}$  para que  $I_D = 3.2 \text{ mA}$ .




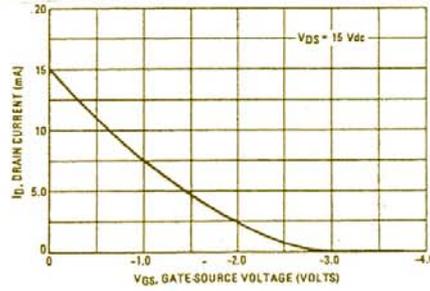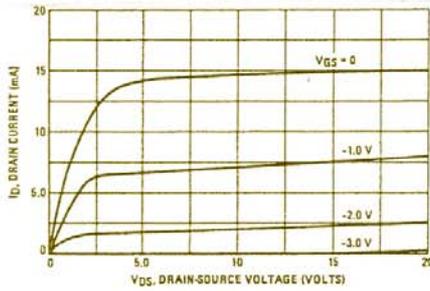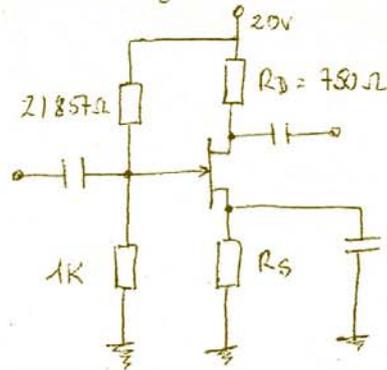5) Sabiendo que por el circuito de la figura N°6 circula una corriente  $I_D$  de 7.5mA, determinar los valores de  $V_{DSQ}$  y  $R_S$ .




Para el circuito de la figura, determinar:

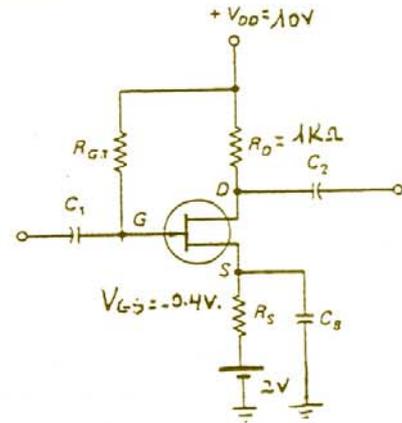
- a)  $R_S$ ,  $R_C$ ,  $I_D$ ,  $I_C$  e  $V_{DS}$ .
- b) Circuito equivalente a diferentes frecuencias.





OUTPUT CHARACTERISTICS

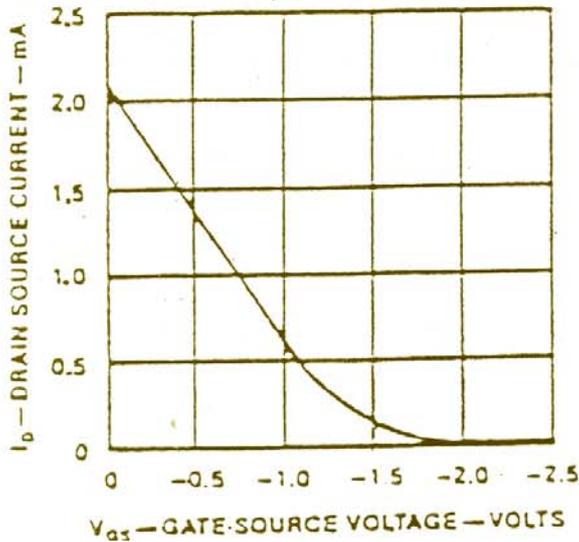

OUTPUT CHARACTERISTICS

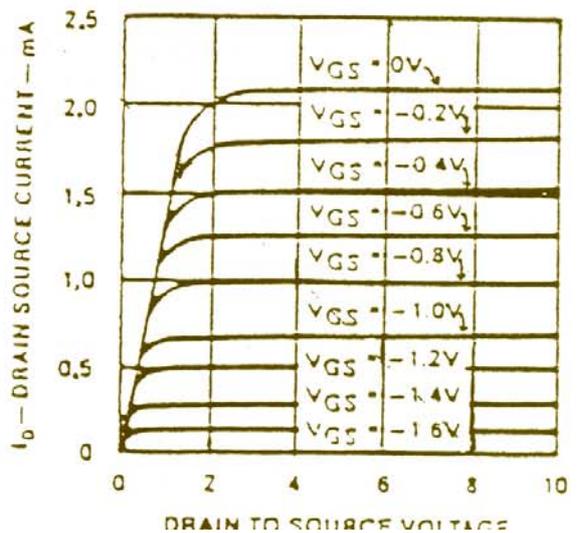

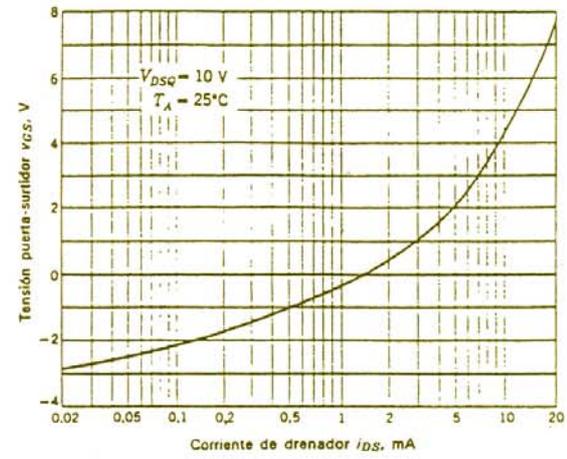
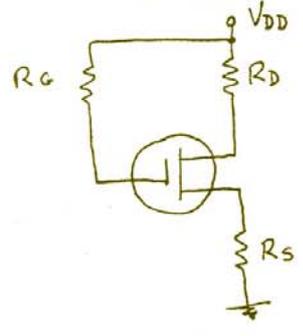
4) Para el circuito de la figura, determinar:  
 a)  $V_{GSQ}$  e  $I_{DSQ}$ .  
 b)  $V_{DS}$ .



**DATOS**



$R_D = 100\Omega$     $R_S = 727\Omega$     $R_G = 100K\Omega$     $V_{DD} = 14.54V$ .

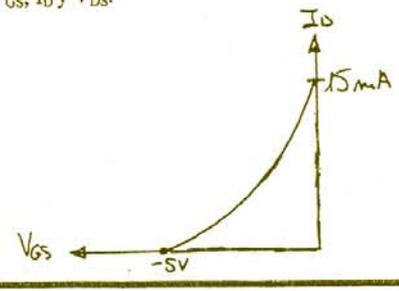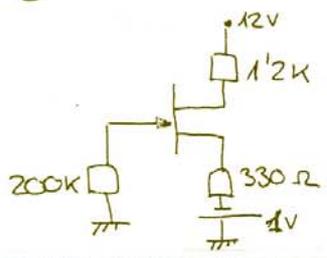8) Para el circuito de la figura, determinar  $V_{GS}$ ,  $I_D$  y  $V_{DS}$ .





9) Para el circuito de la figura 4 determinar  $I_D$ ,  $V_{GS}$  y  $V_{DS}$ .

FIGURA 4

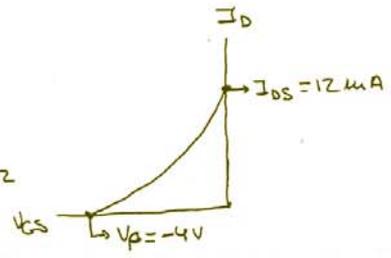
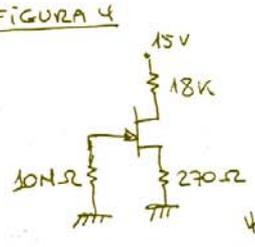


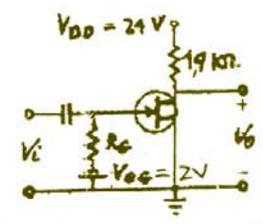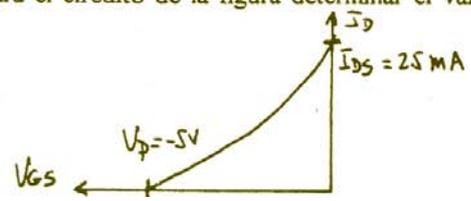10) Para el circuito de la figura determinar el valor de  $V_{DS}$ :





11

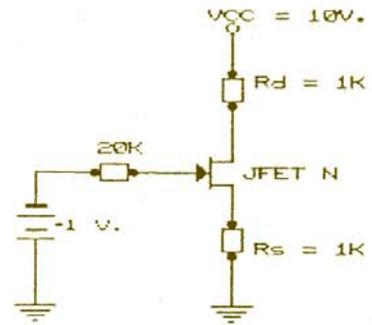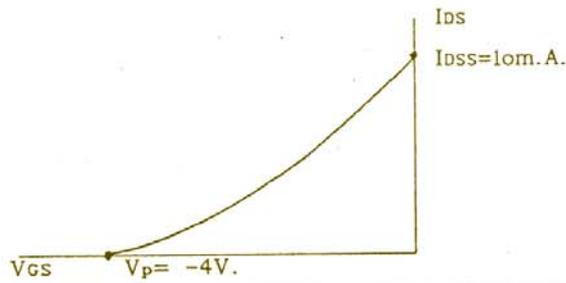Para el circuito de la figura, determinar  $V_{GS}$ ,  $V_{DS}$  e  $I_D$ .





12

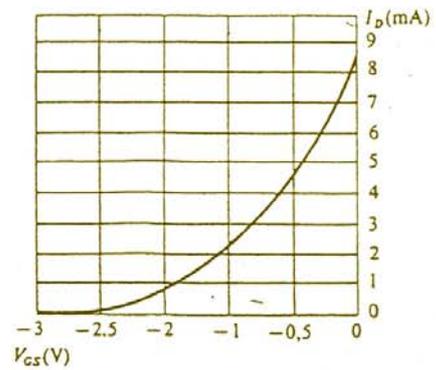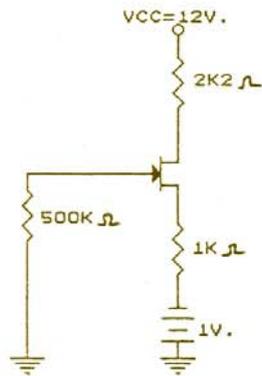Para el circuito de la figura, determinar:  
•  $V_{GSQ}$  e  $I_{DQ}$ .



13

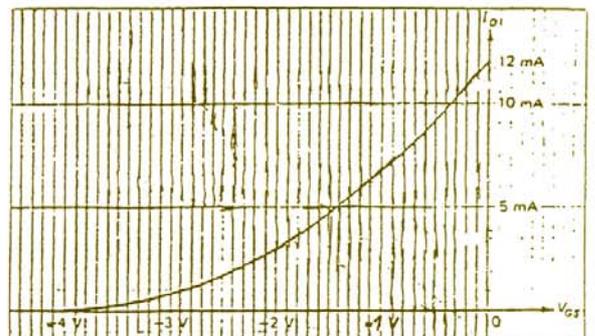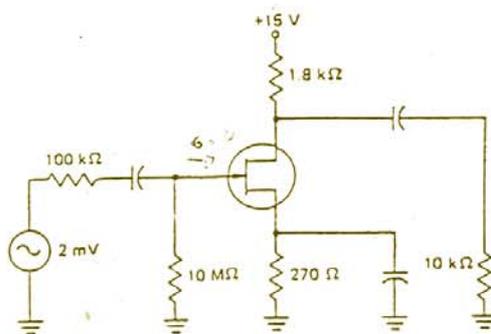Para el circuito de la figura, determinar los valores de  $I_D$  e  $V_{GS}$ . Repetir los cálculos para  $R_s = 510 \Omega$ .



14

Para el circuito de la figura, determinar los valores de  $V_{ds}$  e  $I_d$  para el punto de operación.

